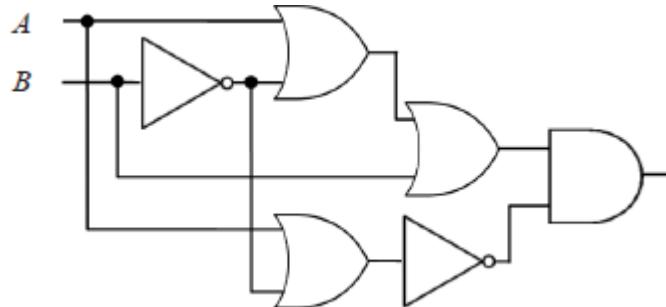


# LOGIČKA ALGEBRA PRIPREMA ZA ISPIT

**Državna matura 2010./2011.**


17. Koji će oblik imati logička formula  $\overline{(A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{C}) \cdot \bar{B}} + C + \overline{\bar{A} \cdot \bar{B}} + C$  nakon pojednostavljivanja? **Rj 1.**

18. Koja je logička jednadžba sklopa prikazanog na slici?



$$\text{Rj.: } ((A + \bar{B}) + B) \cdot \bar{A} + \bar{B}$$

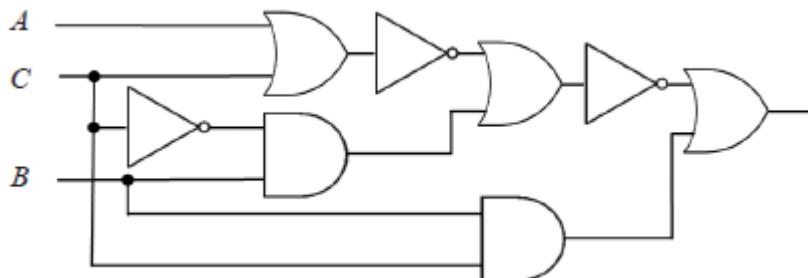19. Koja je pojednostavljena logička jednadžba sklopa prikazanog na slici?




$$\text{Rj: } A \cdot \bar{B} + C$$

30. Pojednostavite logički izraz  $\overline{A \cdot \bar{B}} \cdot (A + \bar{B}) \cdot (\bar{A} + \bar{B})$  tako da sadrži minimalni broj simbola i to tako da rabite samo operacije disjunkcije i negacije.

$$\text{Rj: } \overline{A + B}$$

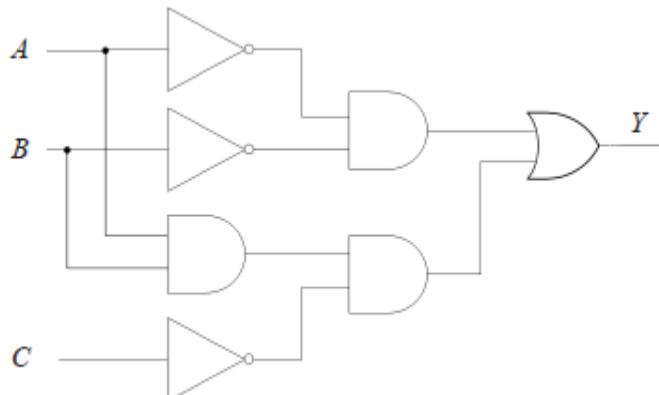32. Napravite tablicu istinitosti za sklop prikazan na slici




**Rj:**

| A | B | C | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Državna matura 2011./2012.

13. Za koji vrijednosti A i B će logički izraz  $\overline{\bar{A} \cdot \bar{B}} + A \cdot \bar{B} + A \cdot B$  biti istinit? **Rj: A=0, B=1**

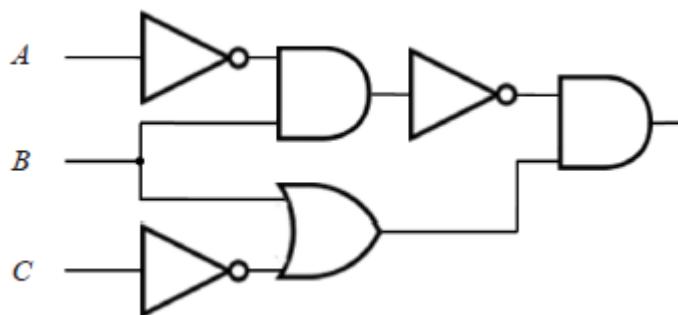14. Koja je logička jednadžba sklopa prikazanog na slici?



$$\text{Rj } \overline{\bar{A} \cdot \bar{B}} \cdot (\bar{B} + \bar{C})$$

15.

Kojem od navedenih logičkih izraza odgovara ova tablica istinitosti?

| A | B | C | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

A.  $Y = (\bar{A} + \bar{B} + C) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$

B.  $Y = (A + B + \bar{C}) \cdot (A + B + C)$

C.  $Y = (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C) + (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C})$

D.  $Y = (A \cdot B \cdot \bar{C}) + (A \cdot B \cdot C)$


24. Pojednostavite logički izraz  $\bar{X} \cdot (X + \bar{Y}) + \bar{Y} \cdot (\bar{Y} + \bar{Z}) + \bar{Y}$  **Rj:  $\bar{Y}$**

29. Kolika je vrijednost logičkog izraza NE A ILI NE B I NE C ako su zadane vrijednosti:

A = istina, B = istina, C = istina?

**Rj: LAŽ**

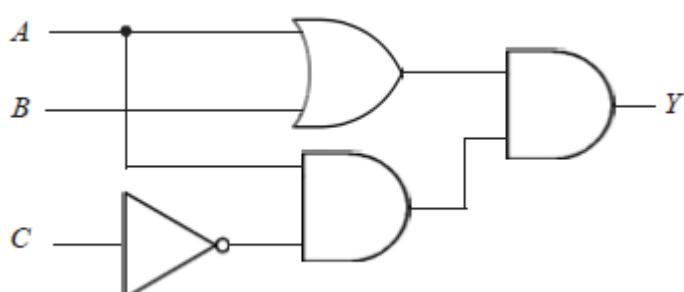
34. Napravite tablicu istinitosti za sklop prikazan na slici.



**Rj:**

| A | B | C | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

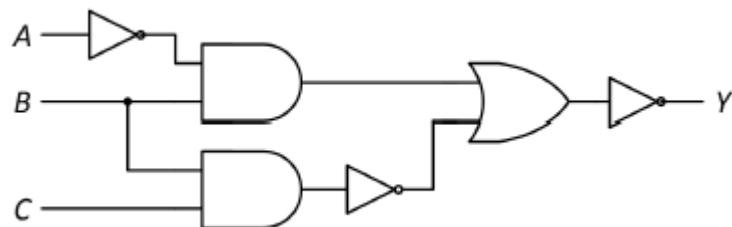12. Koja je logička jednadžba sklopa prikazanog na slici?




$$\text{Rj: } \overline{\bar{A} \cdot B + \bar{B} \cdot \bar{C}}$$

23. Logički izraz  $(X + Y) \cdot Y \cdot \bar{Z} + \bar{X} \cdot \bar{Y}$  pojednostavite s najmanjim mogućim brojem logičkih operacija **NE** i **I**.

$$\text{Rj: } \bar{X} \cdot \bar{Y} \cdot \bar{Z}$$

33. Na slici je prikazan logički sklop.

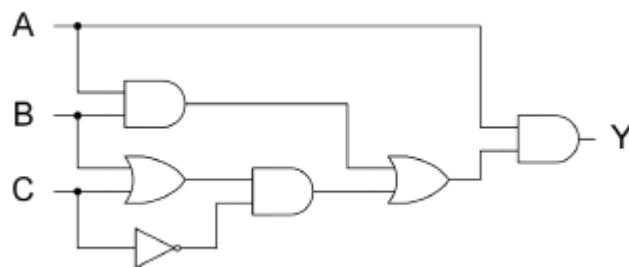

A. Kako izgleda logički sklop bez pojednostavljuvanja?

$$\text{Rj: } A \cdot (A \cdot B + (B + C) \cdot \bar{C})$$

B. Za koliko će ulaznih kombinacija izlaz Y biti istinit?

$$\text{Rj: } 2$$

12. Kako glasi De Morganov zakon za  $\bar{A} + \bar{B}$ .

Rj:  $\bar{A} + \bar{B} = \overline{A \cdot B}$

13. Za koliko uređenih trojki (A,B,C) izraz  $\bar{A} \cdot (A + B \cdot \bar{C}) + B \cdot \bar{C} \cdot (A + \bar{B})$  ima vrijednost 1?

Rj: 2

14. Logički izraz  $\bar{X} \cdot Y + \bar{Z} \cdot Y \cdot \bar{Z} + \bar{X} \cdot (\bar{Z} + X \cdot Z)$  pojednostavite tako da sadrži najmanji broj logičkih operacija.

Rj:  $\bar{X} + \bar{Z}$

16.

Koji matematički interval odgovara zadatomu logičkom izrazu?

( $x > 3$ ) ILI ( $x < 10$ ) I ( $x < 13$ ) I ( $x > 7$ )

A.  $x > 3$


B.  $x > 7$

C.  $3 < x < 7$

D.  $3 < x < 10$

33.

Na slici je prikazan logički sklop.

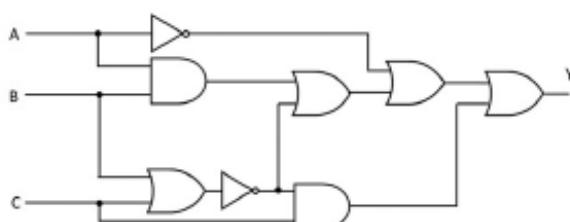

A. Bez pojednostavljanja napišite logički izraz opisan prikazanim logičkim sklopm.

$$\bar{A} + (A \cdot B + \bar{B} + \bar{C}) + \bar{B} + \bar{C} \cdot C$$

Odgovor: \_\_\_\_\_

B. Pojednostavite dobiveni logički izraz tako da ga napišete s najmanjim mogućim brojem operacija koristeći se samo operacijama NE i ILI.

Odgovor:  $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$